



# 计算机组成原理

## 第七讲

张展

哈尔滨工业大学计算学部  
容错与移动计算研究中心

# 第4章 存储器

## 4.1 概述


## 4.2 主存储器

## 4.3 高速缓冲存储器

## 4.4 辅助存储器

## (2) 静态 RAM 芯片举例


### ① Intel 2114 外特性

 


## (2) 静态 RAM 芯片举例

# 4.2


### ① Intel 2114

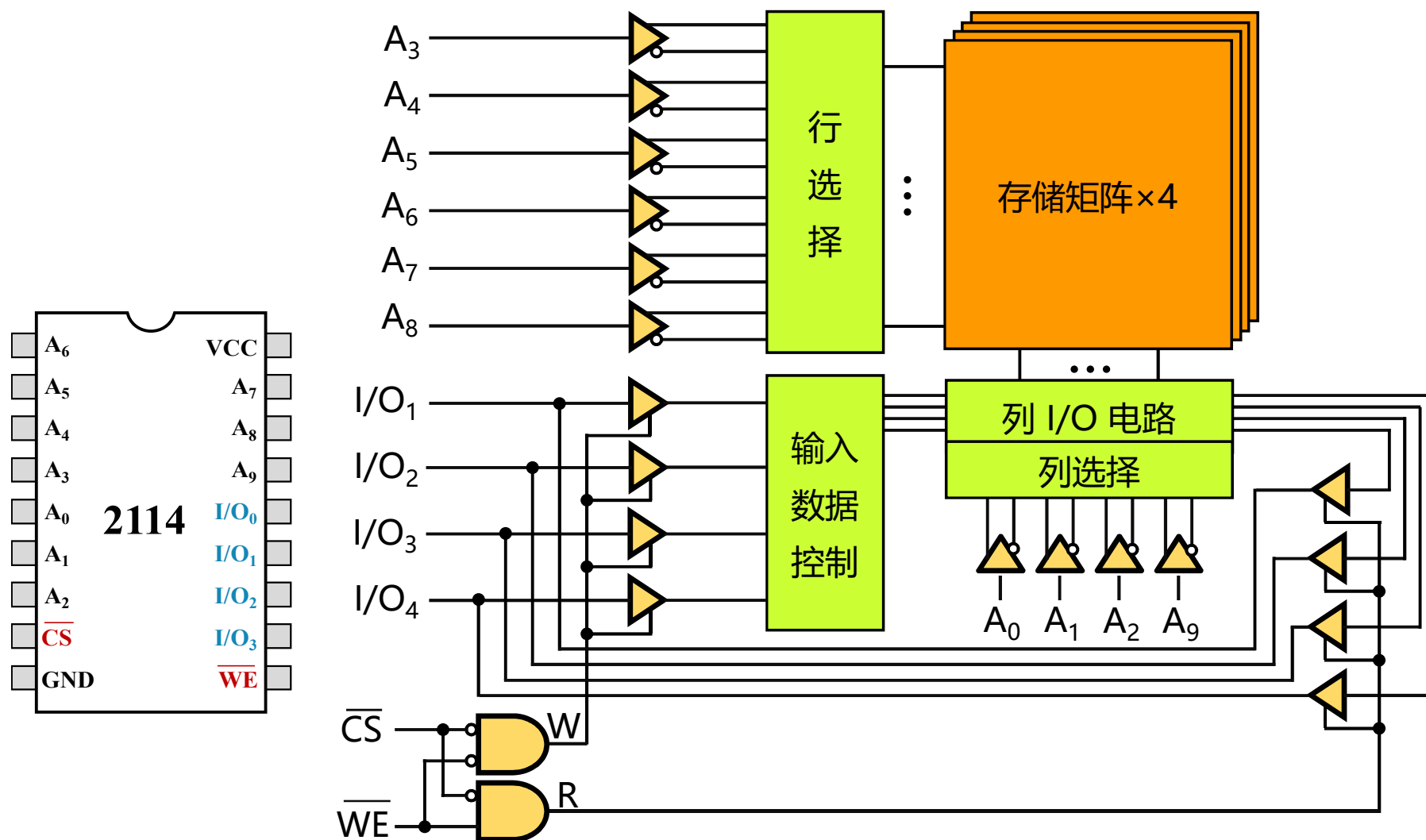


## ② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 4.2

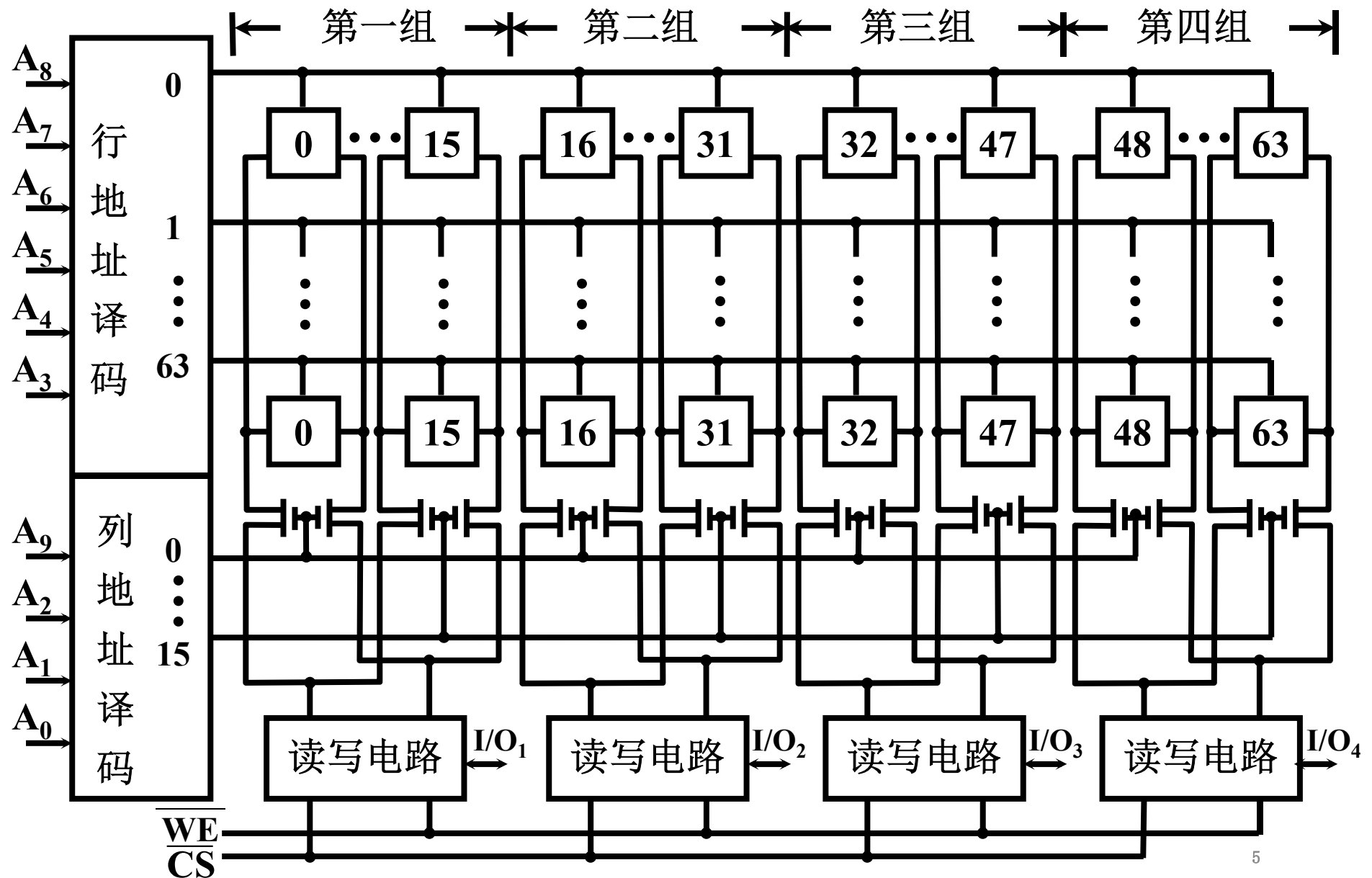


## ② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 4.2

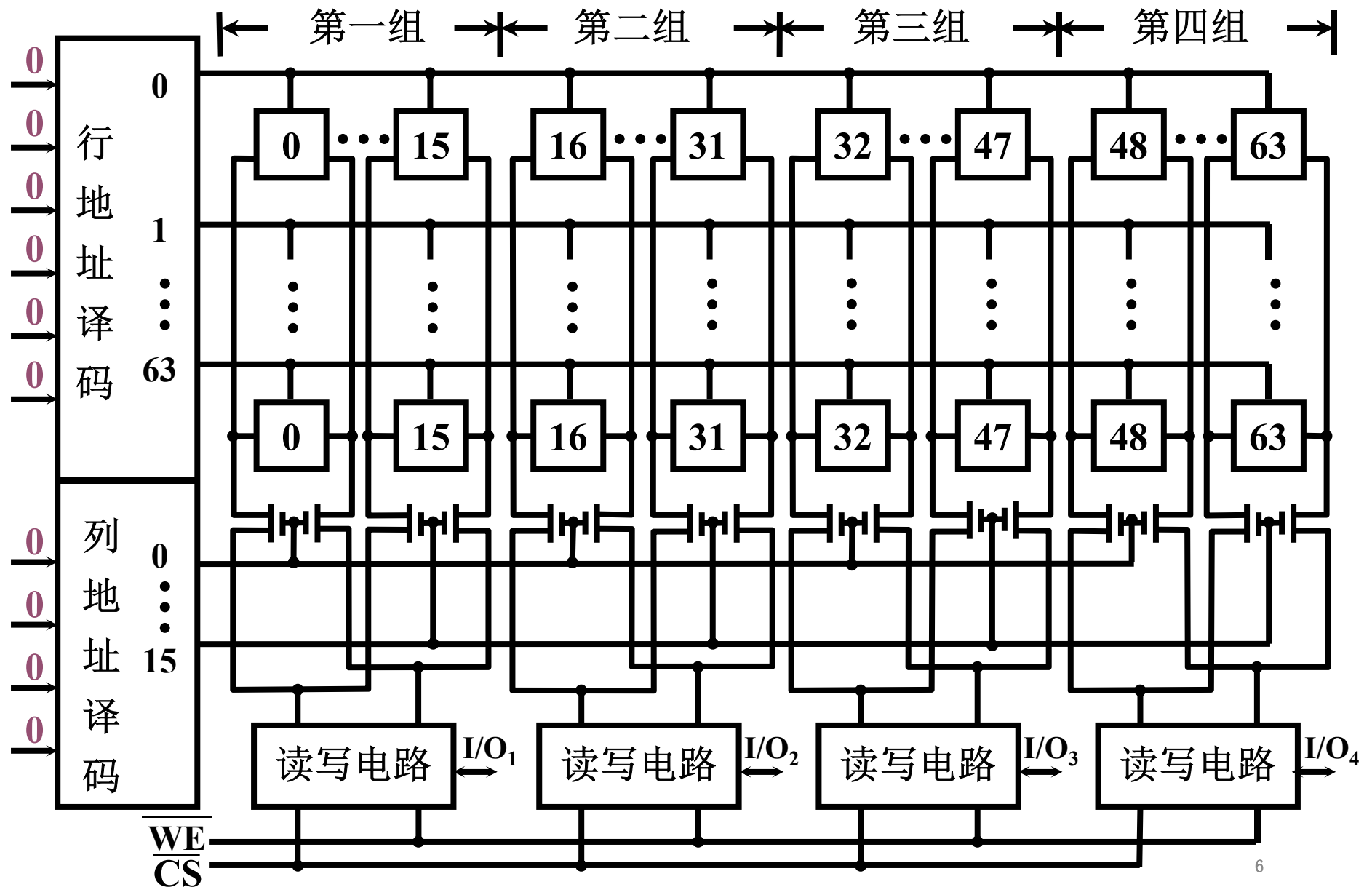
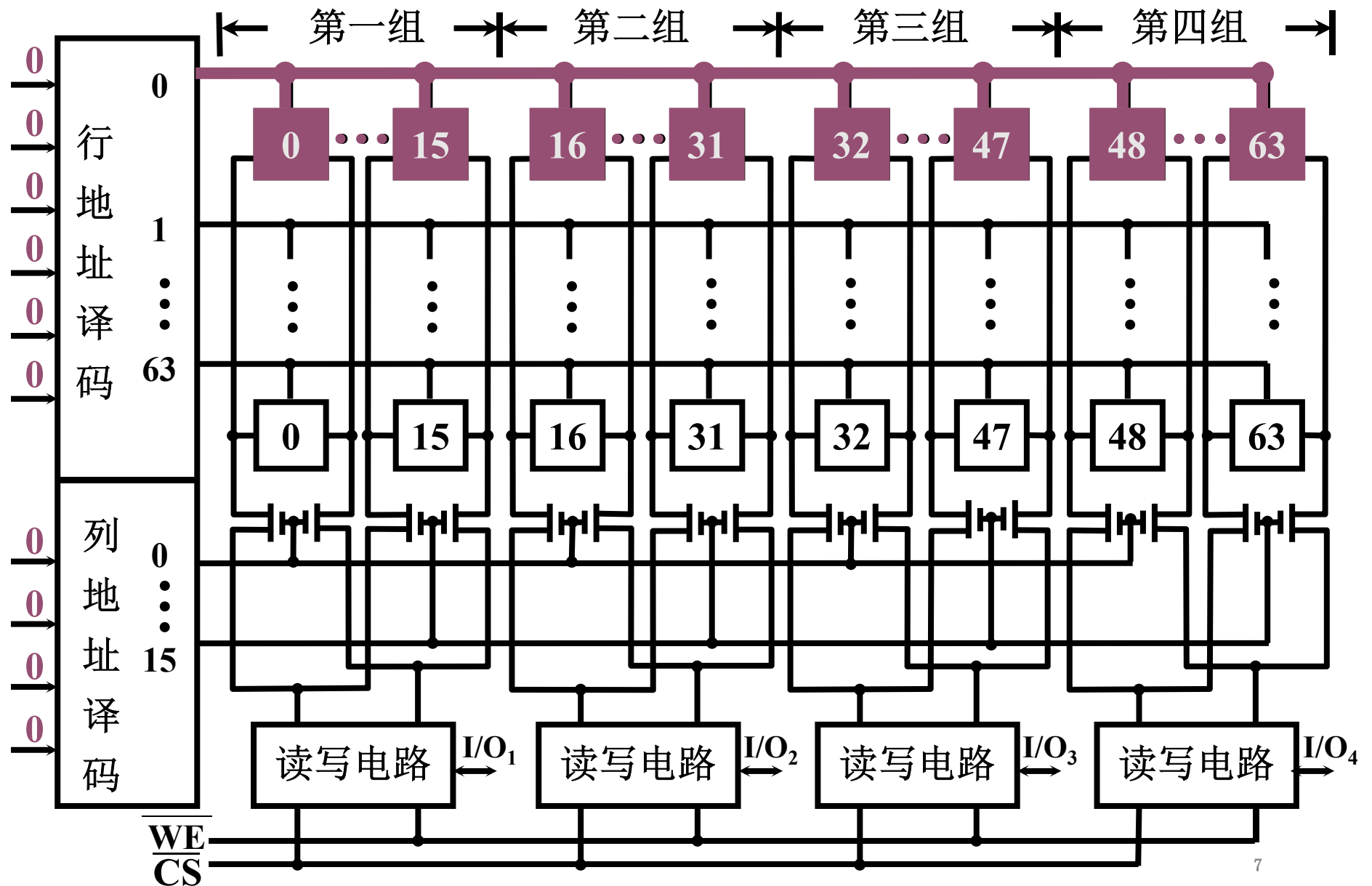
## ② Intel 2114 RAM 矩阵 ( $64 \times 64$ ) 读 4.2




## ② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 4.2

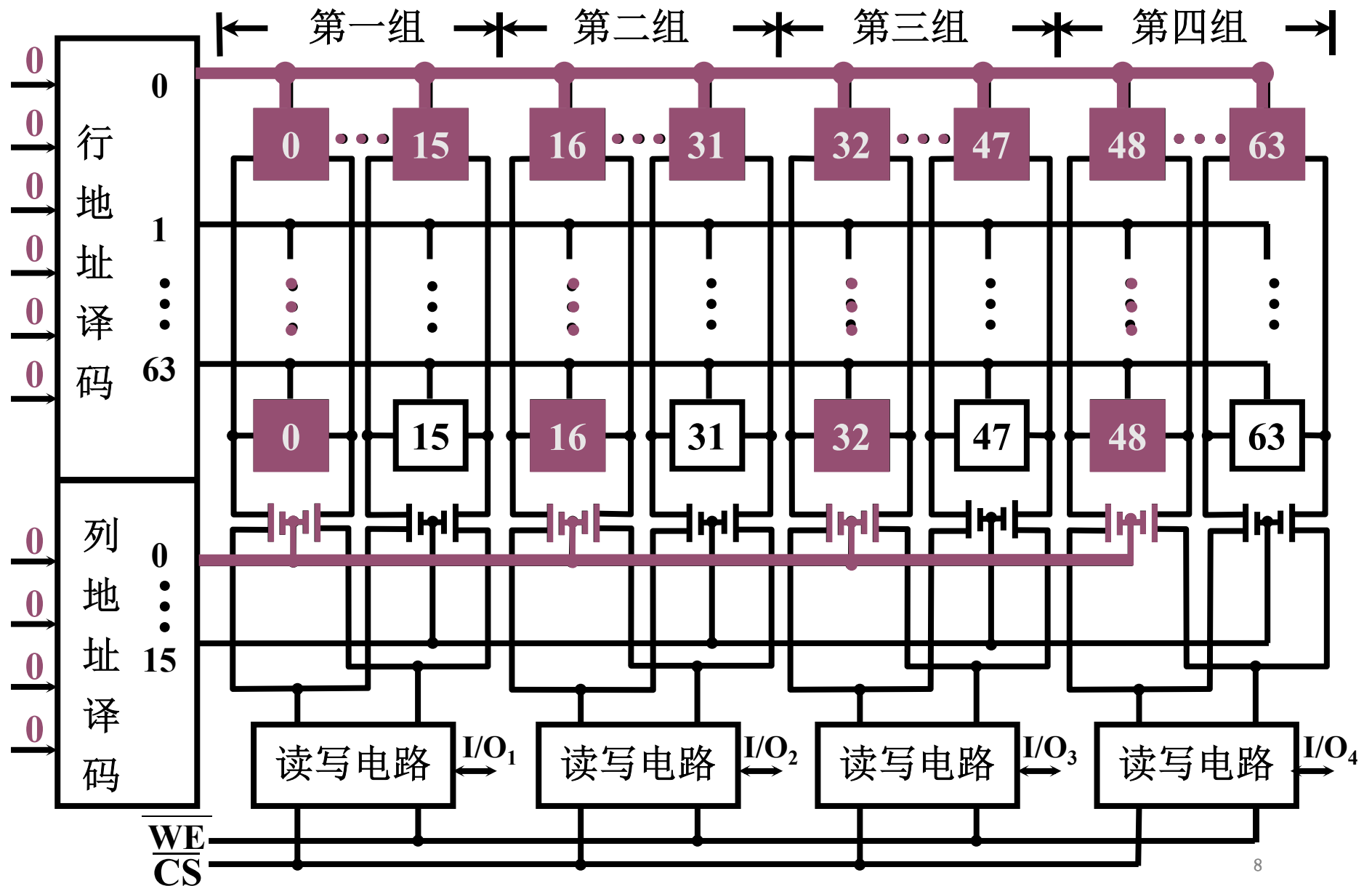





## ② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 4.2

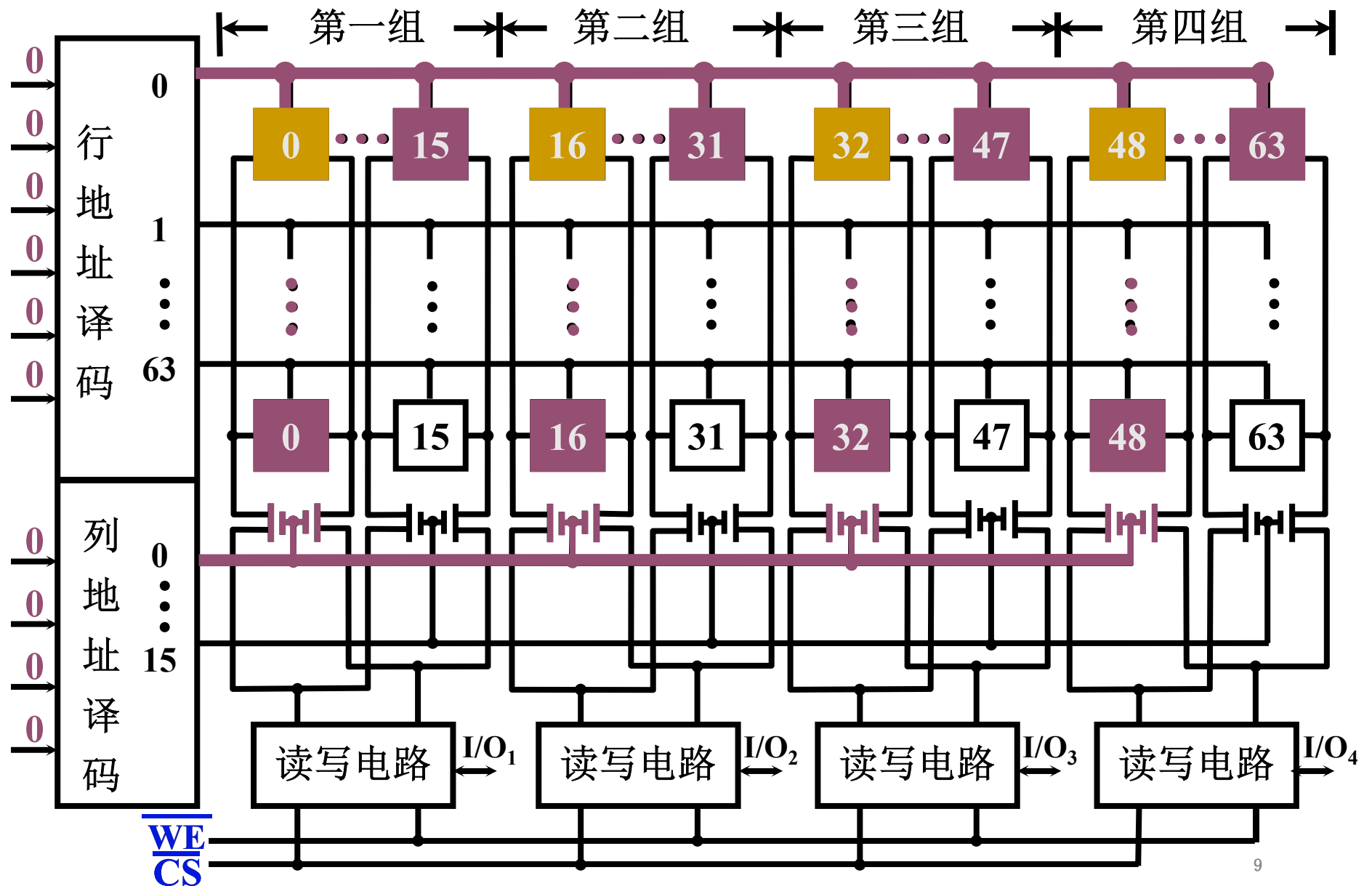


## ② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 4.2

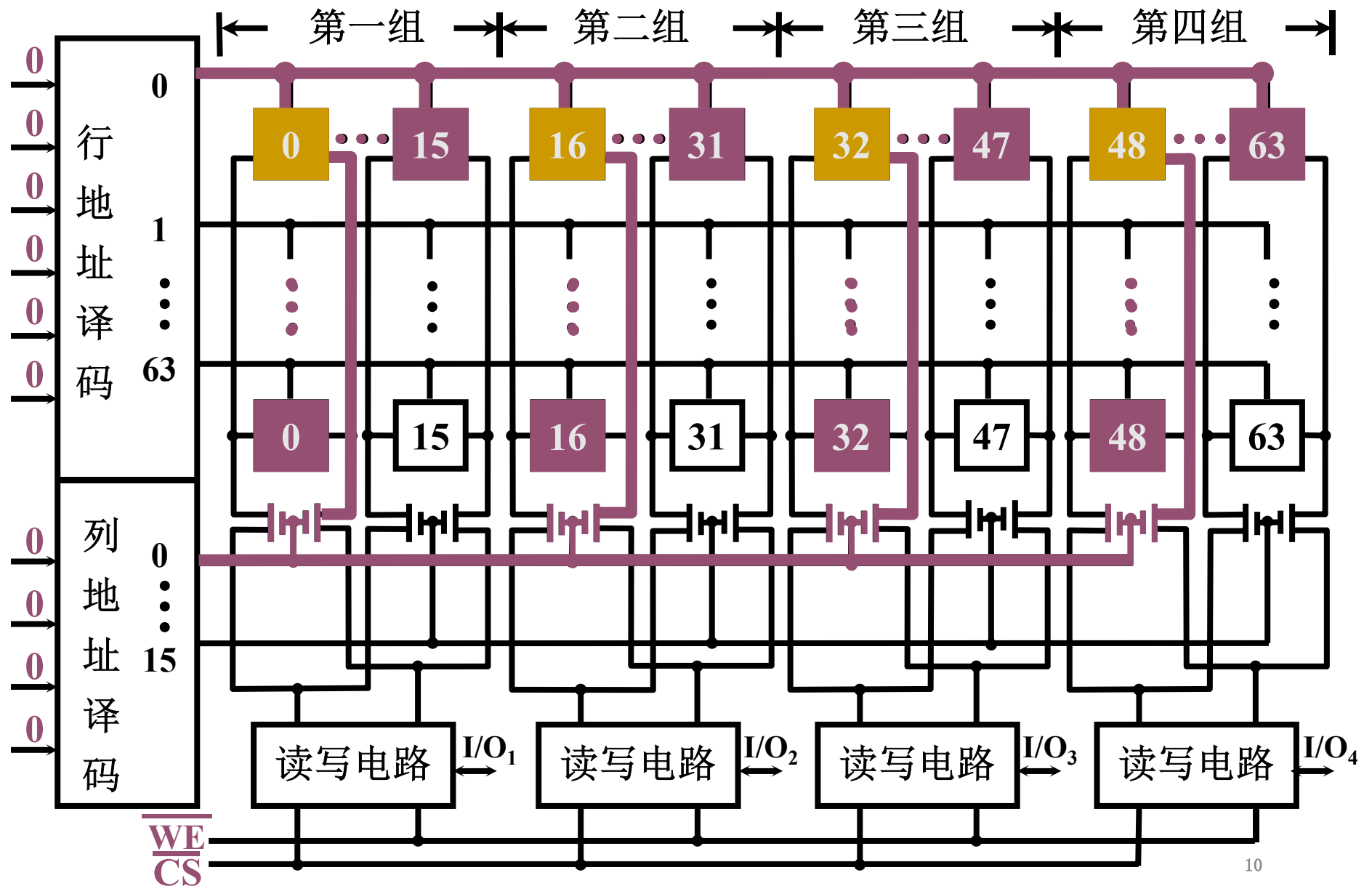


## ② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 4.2

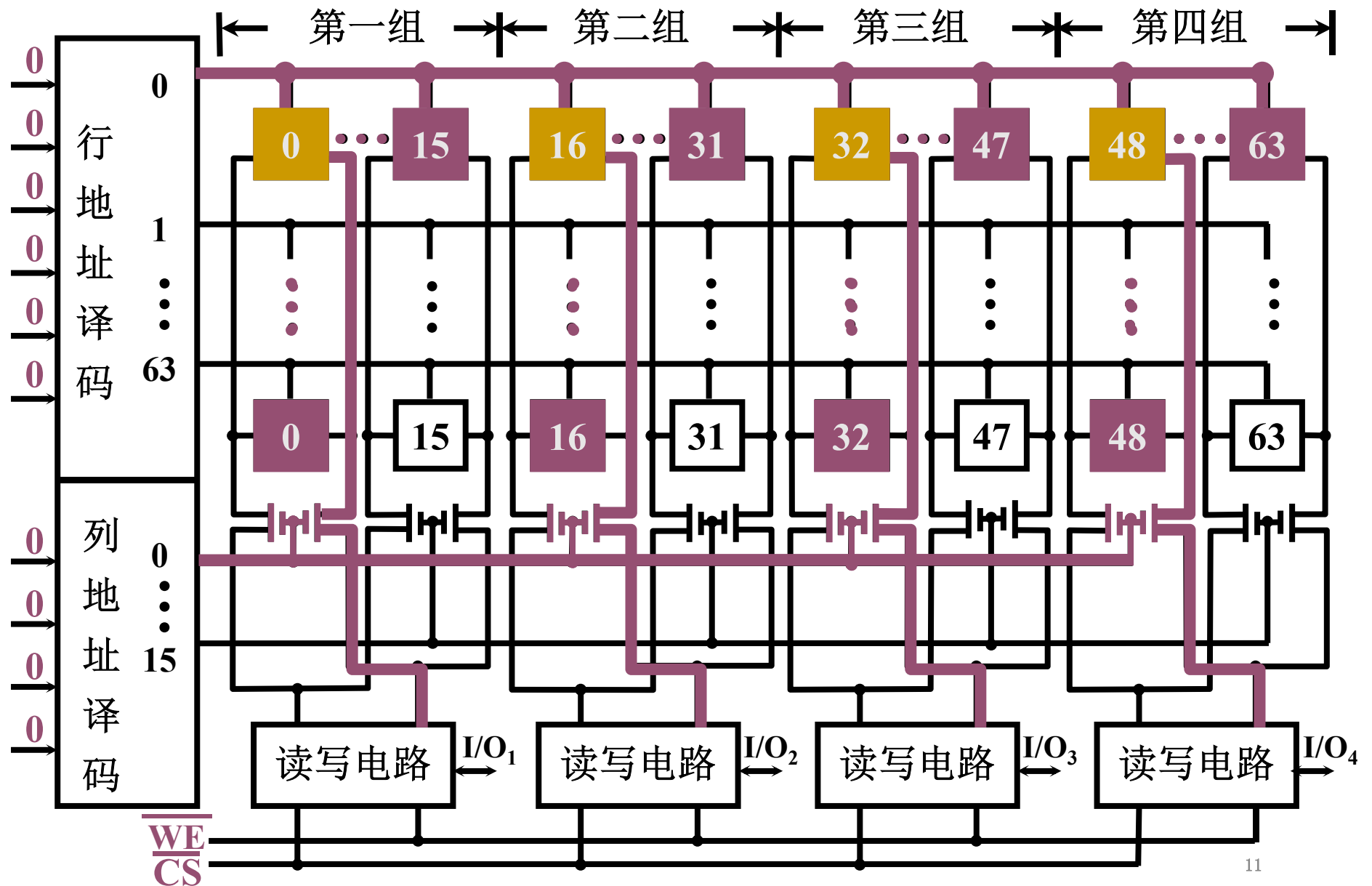

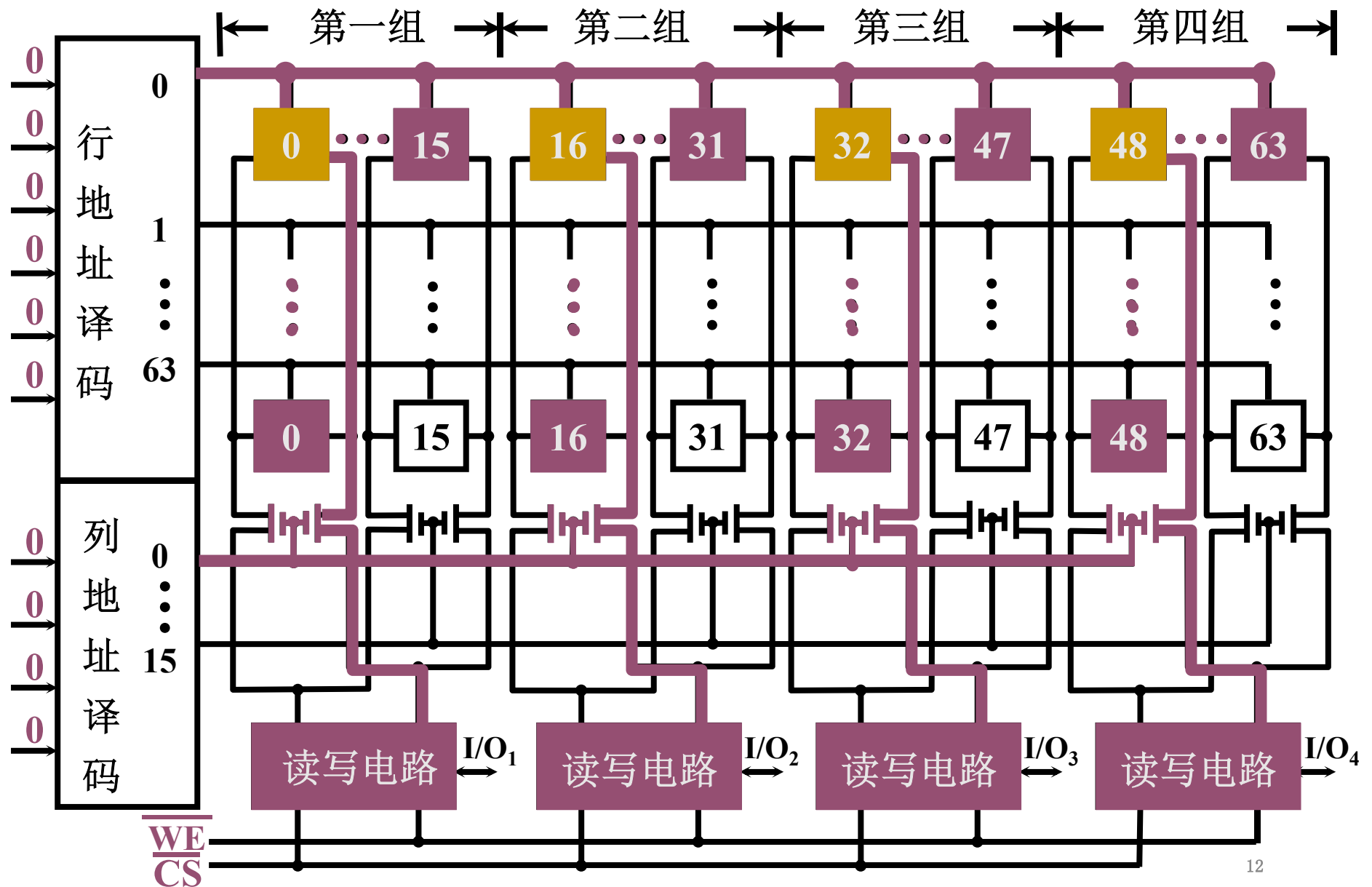
## ② Intel 2114 RAM 矩阵 ( $64 \times 64$ ) 读 4.2




## ② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 4.2

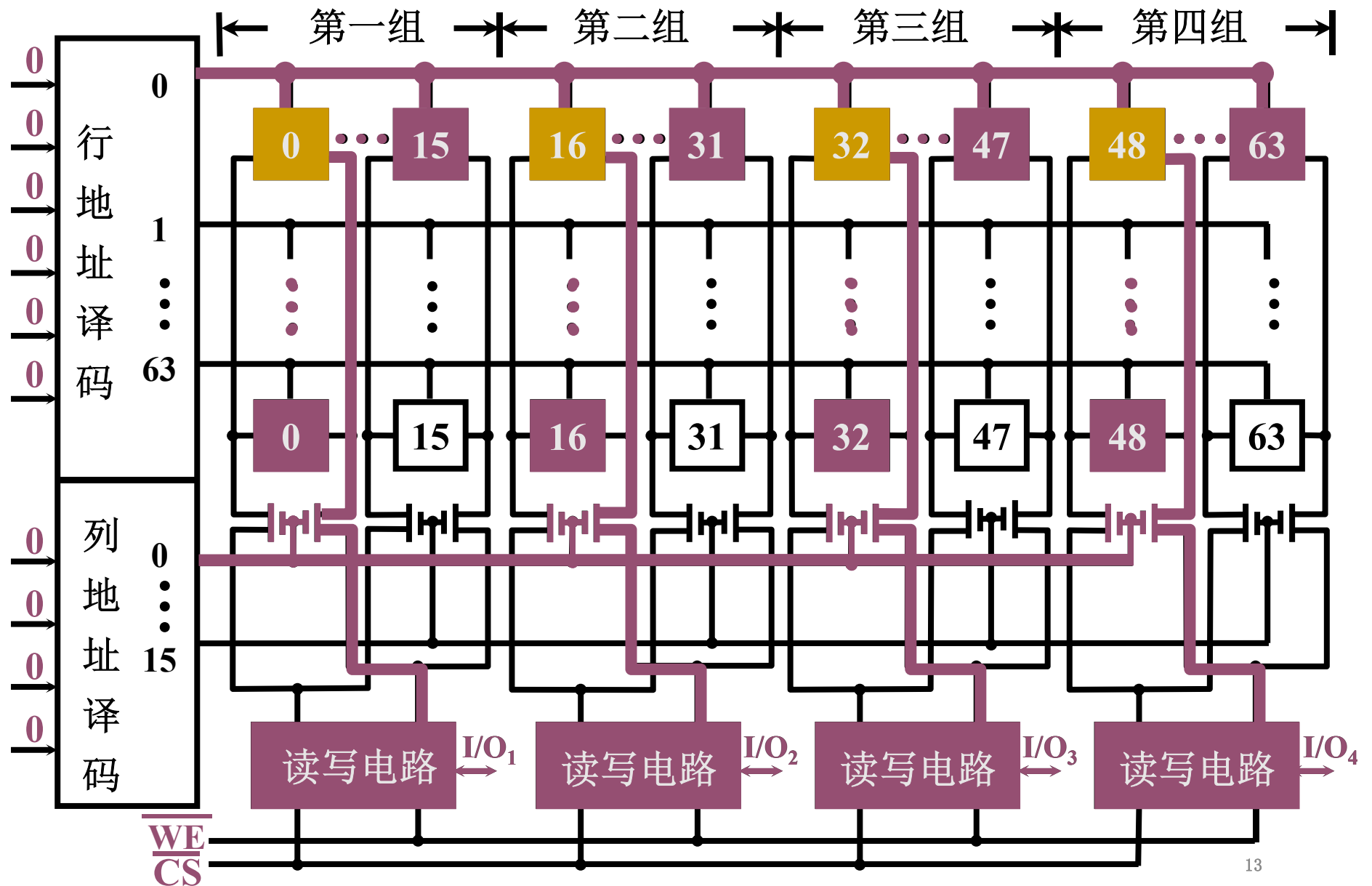


## ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

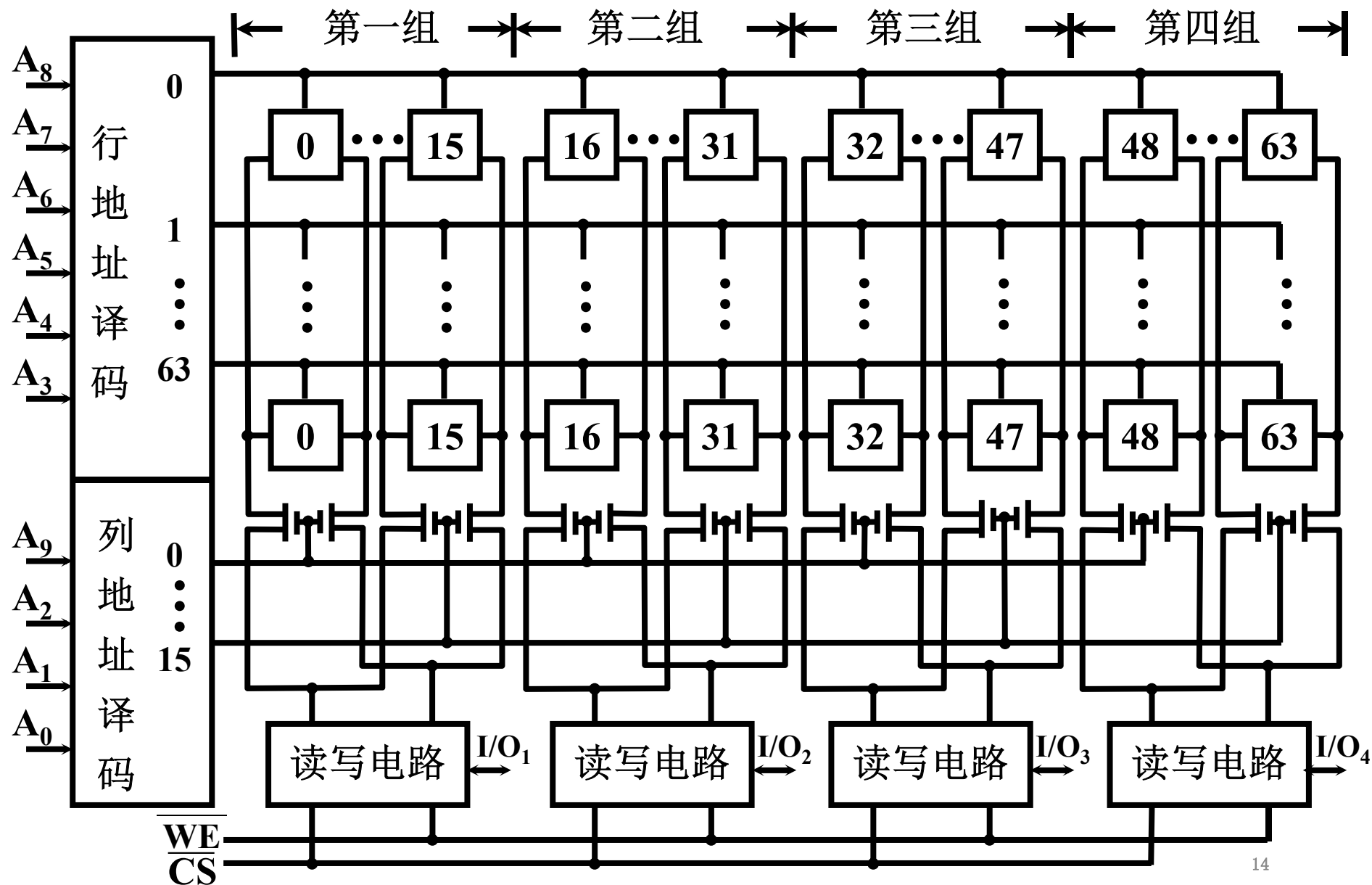

### ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

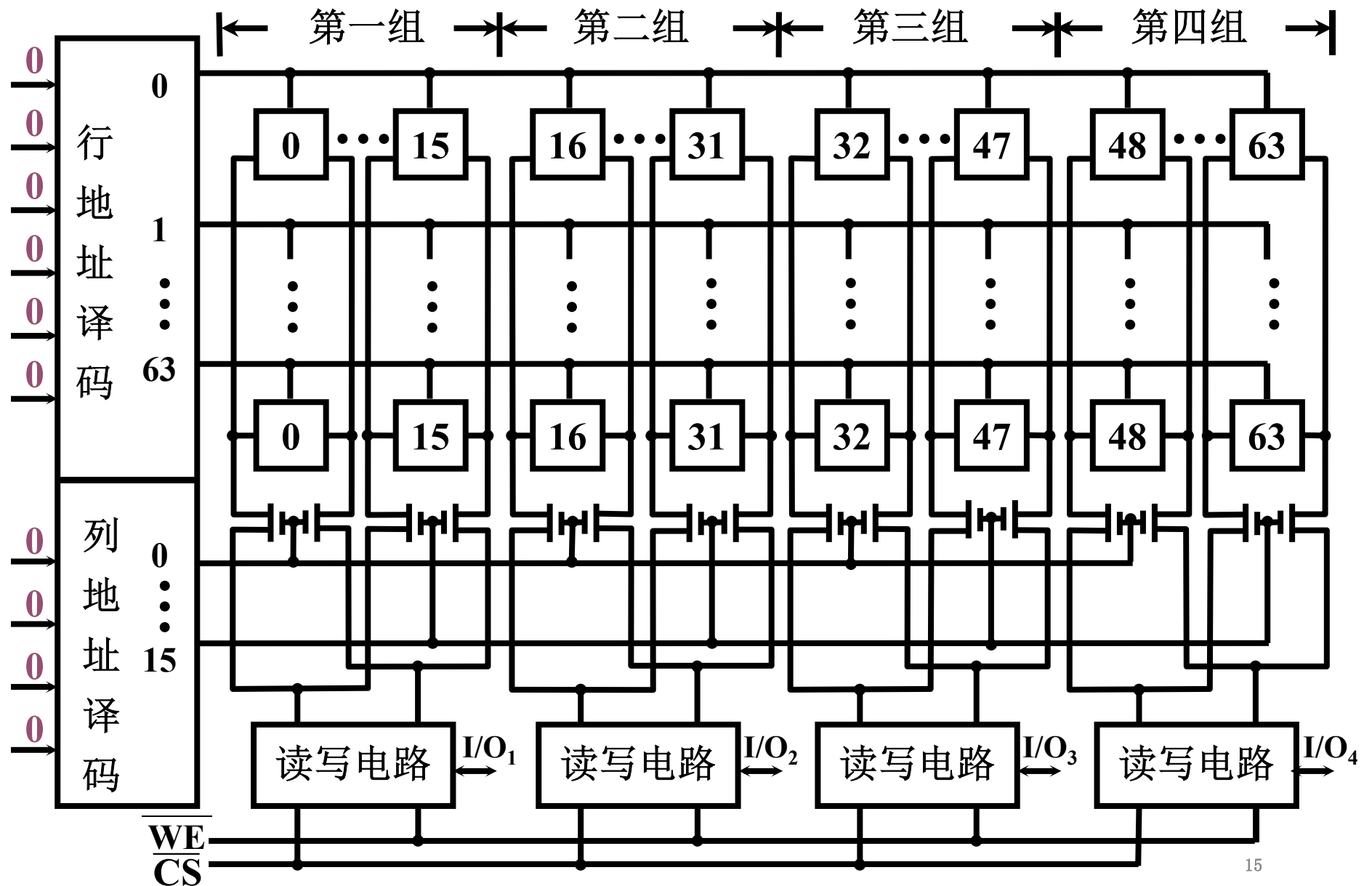


### ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

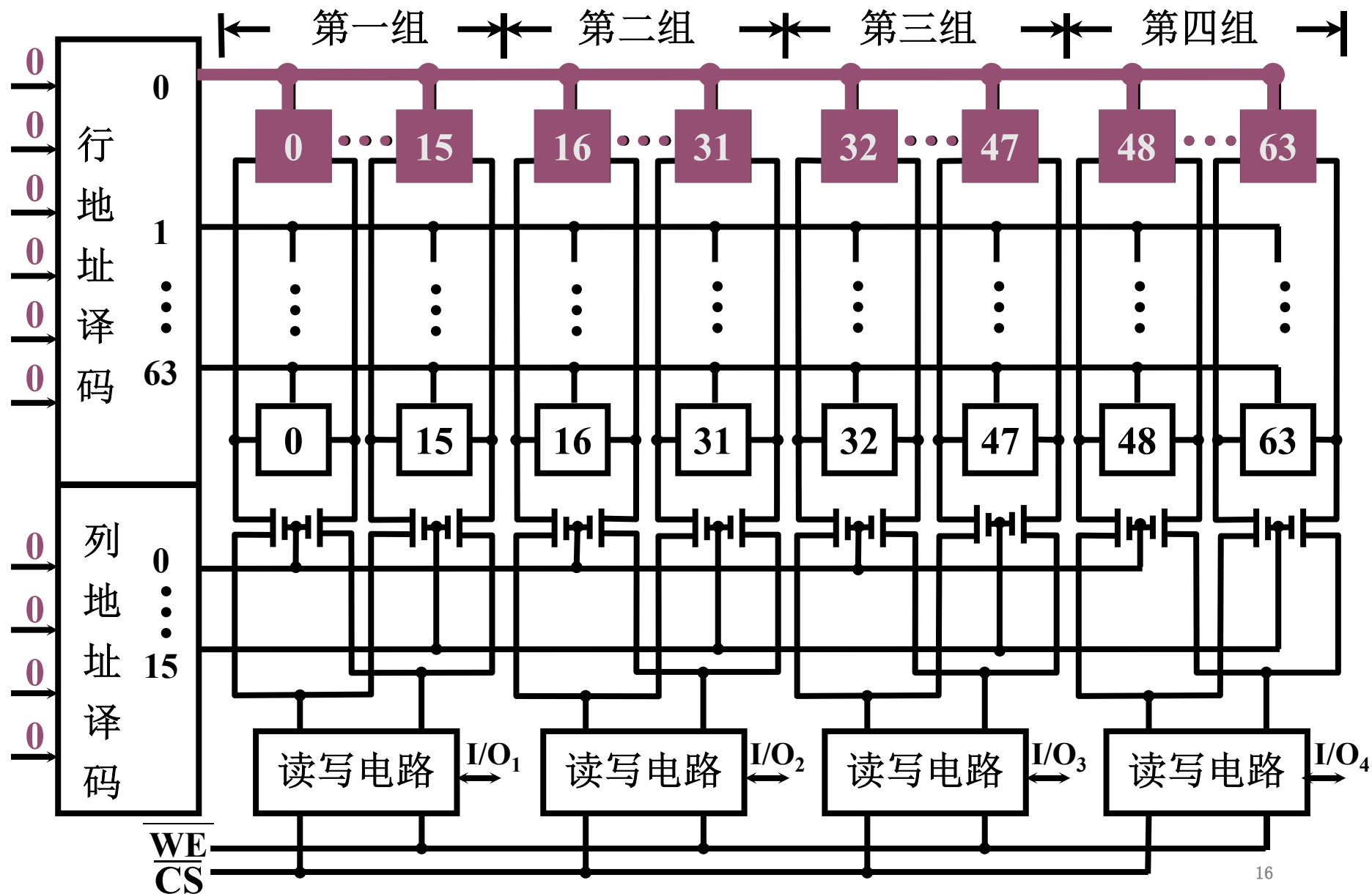





### ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

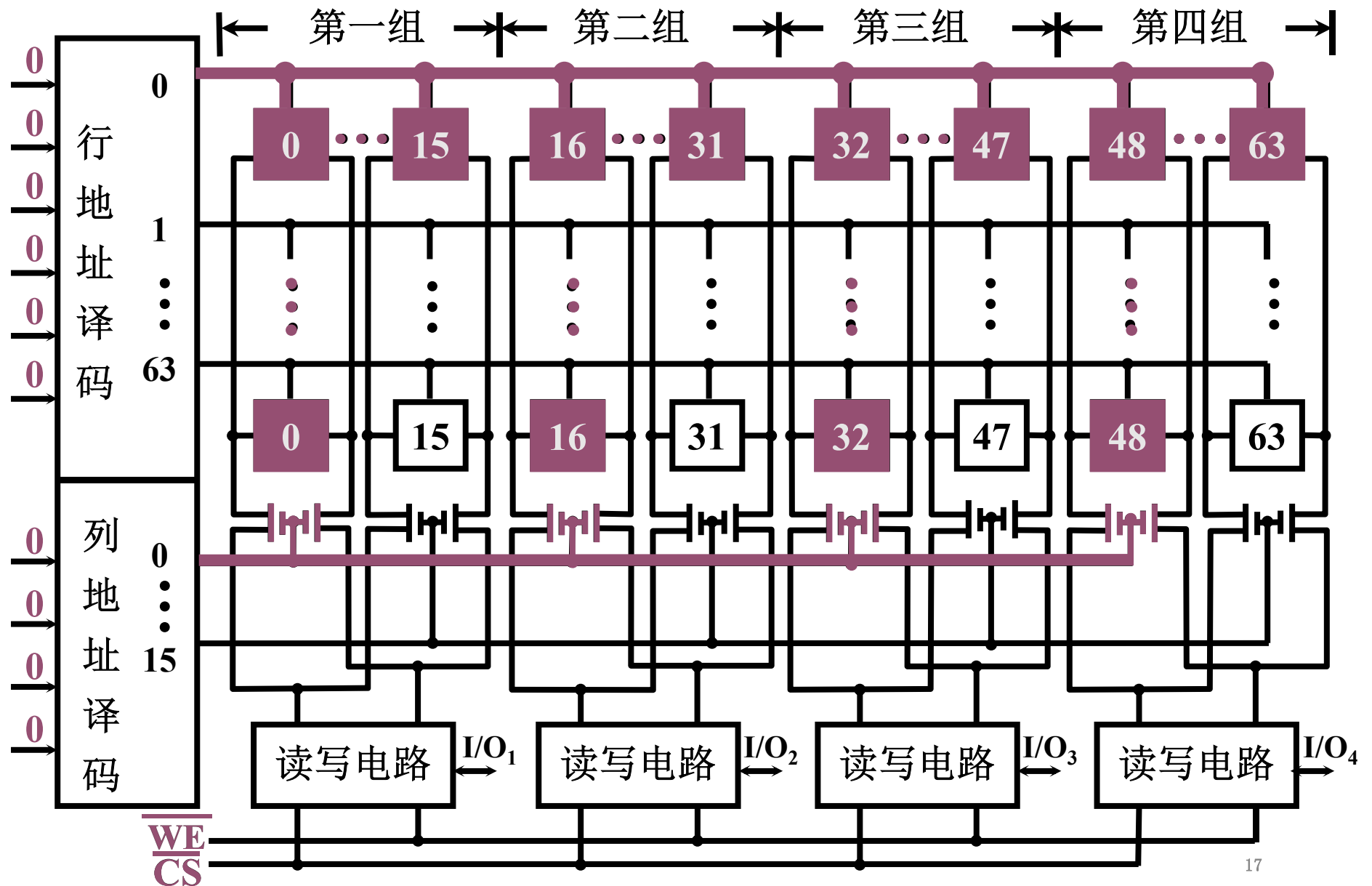


### ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

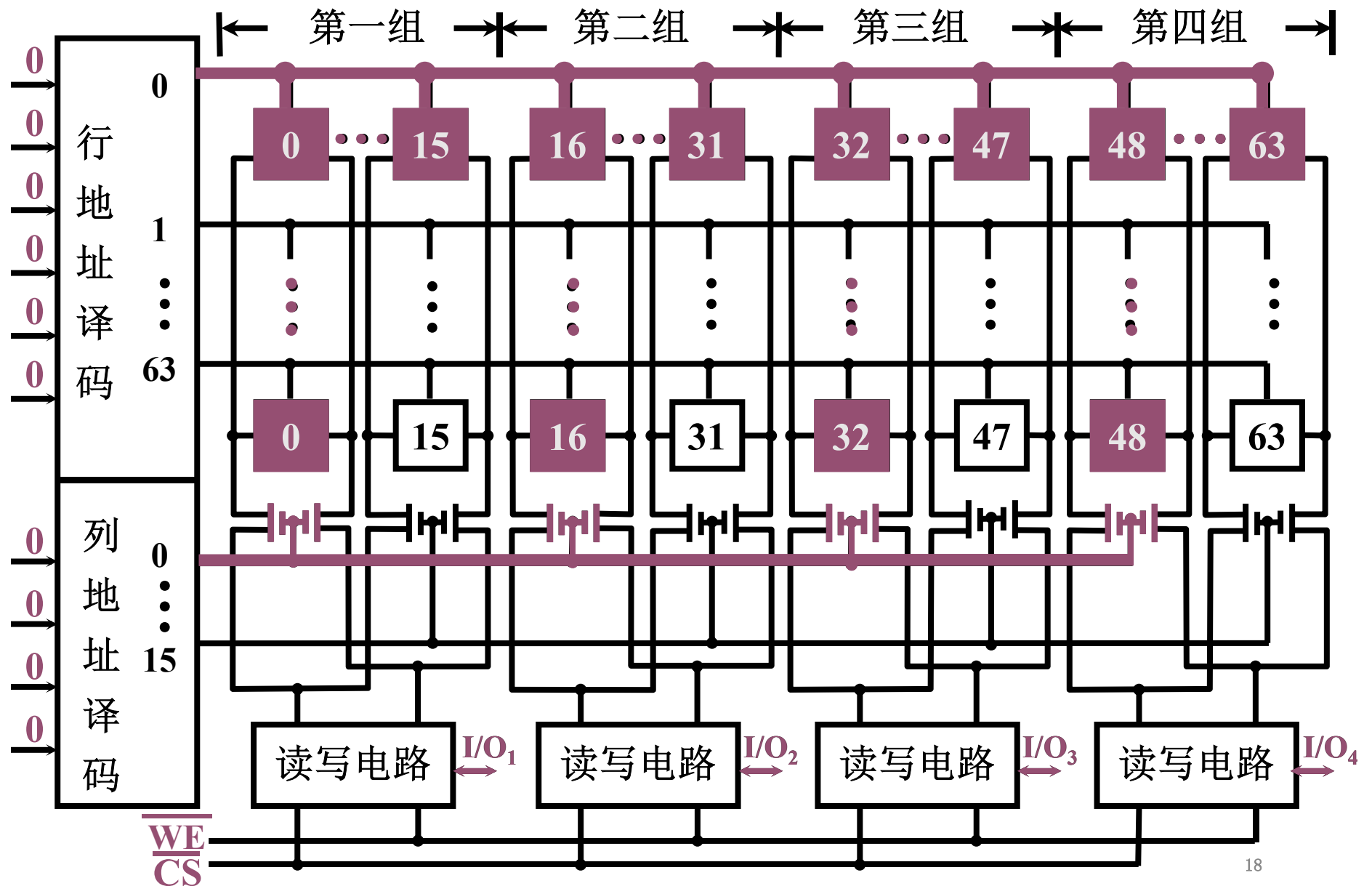


### ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

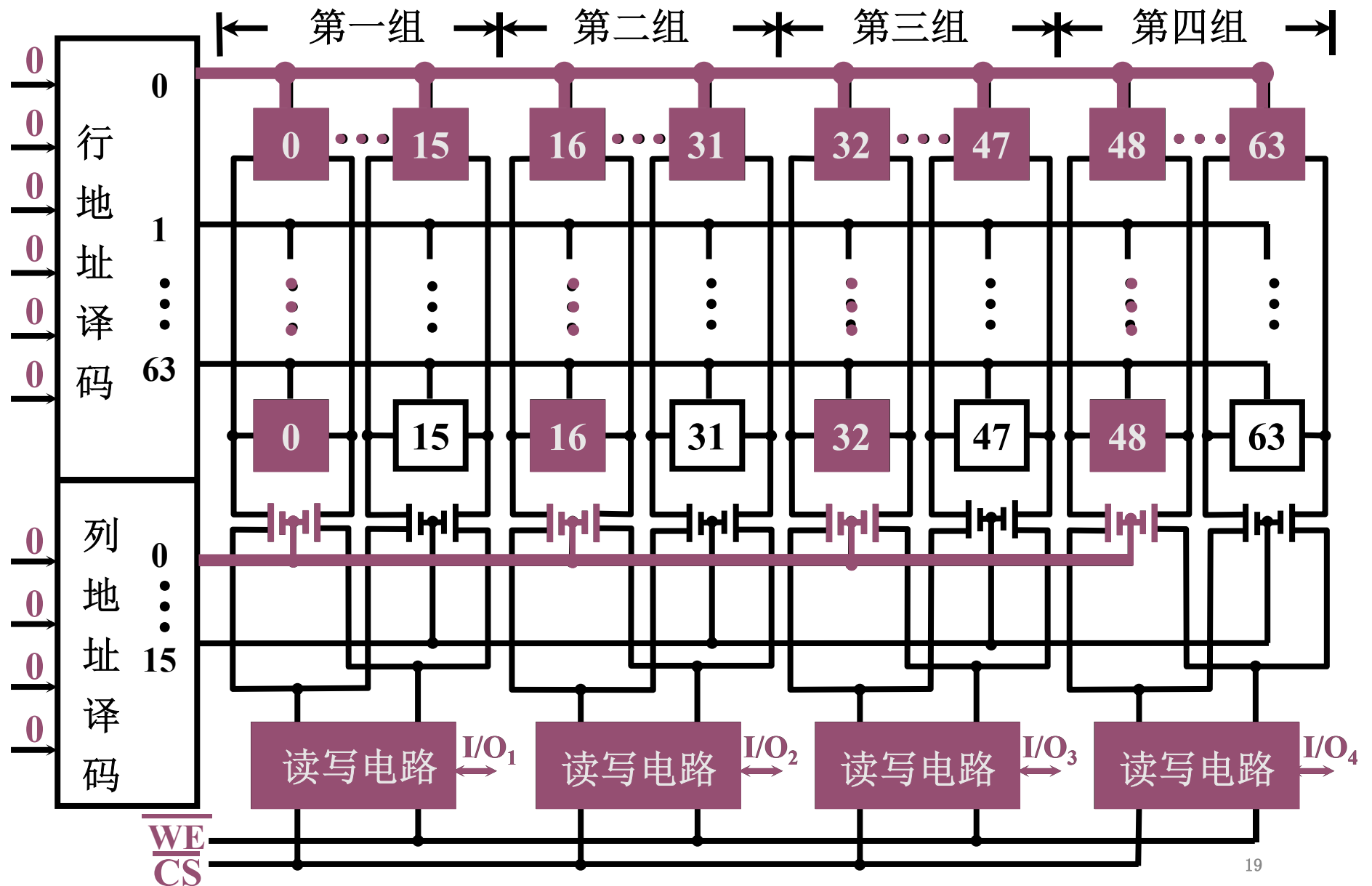


### ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

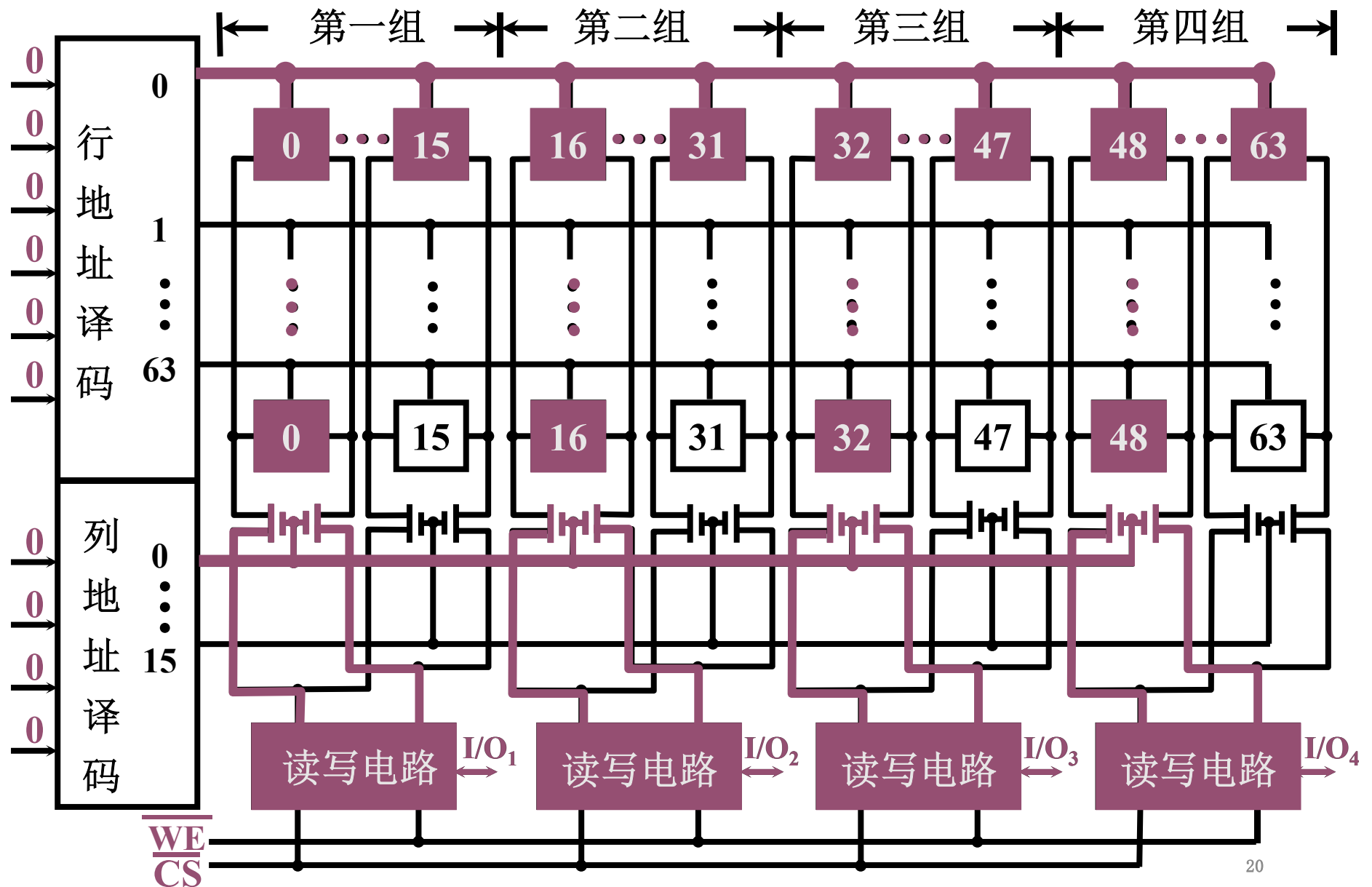

### ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

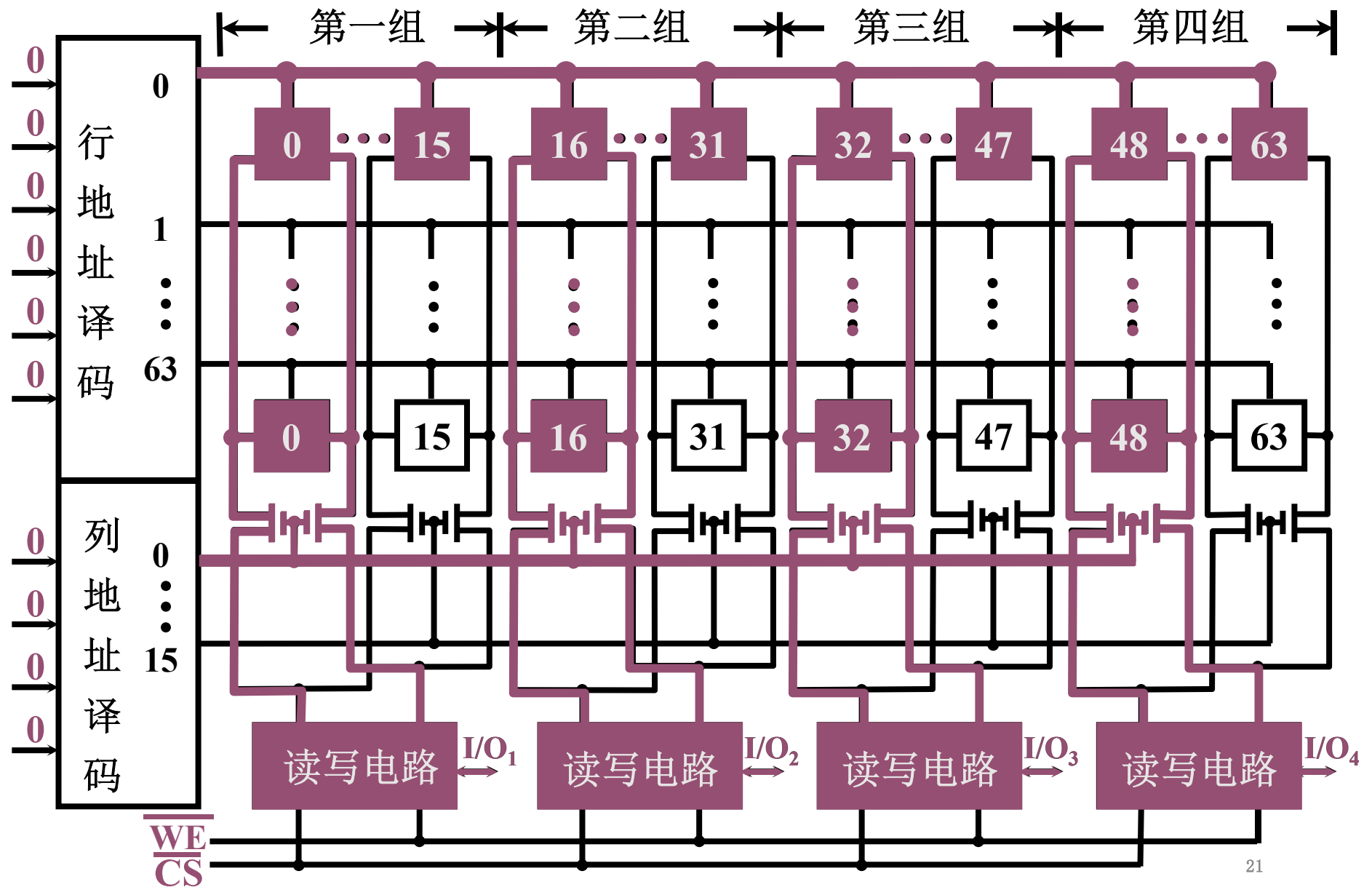


### ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

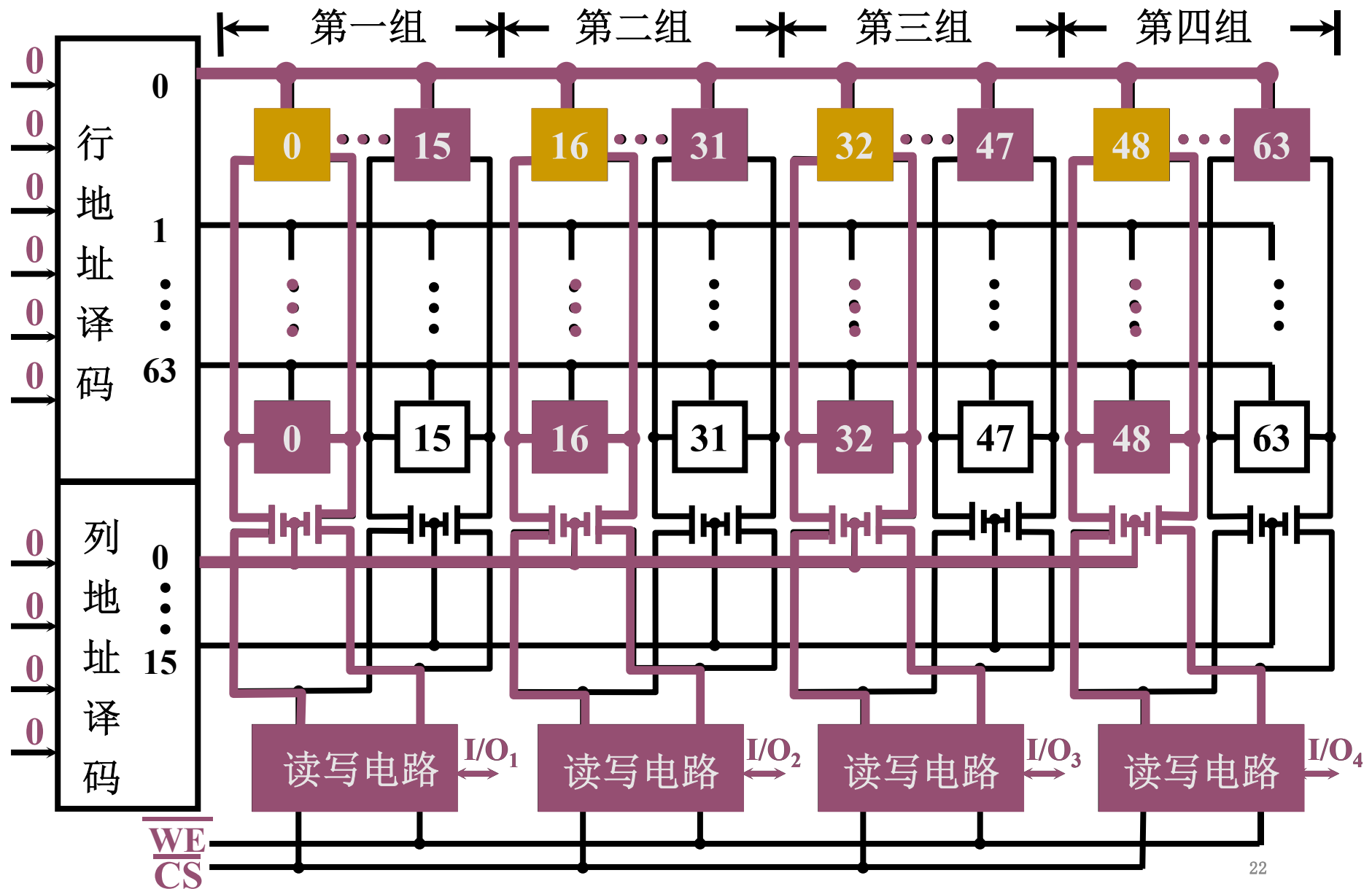

### (3) 静态 RAM 读 时序


## 4.2

 

$t_{\text{OHA}}$  地址失效后的 数据维持时间

## (4) 静态 RAM (2114) 写时序

4.2

 


$t_{\text{DH}}$   $\overline{\text{WE}}$  失效后的数据维持时间



## 2. 动态 RAM ( DRAM )

### (1) 动态 RAM 基本单元电路

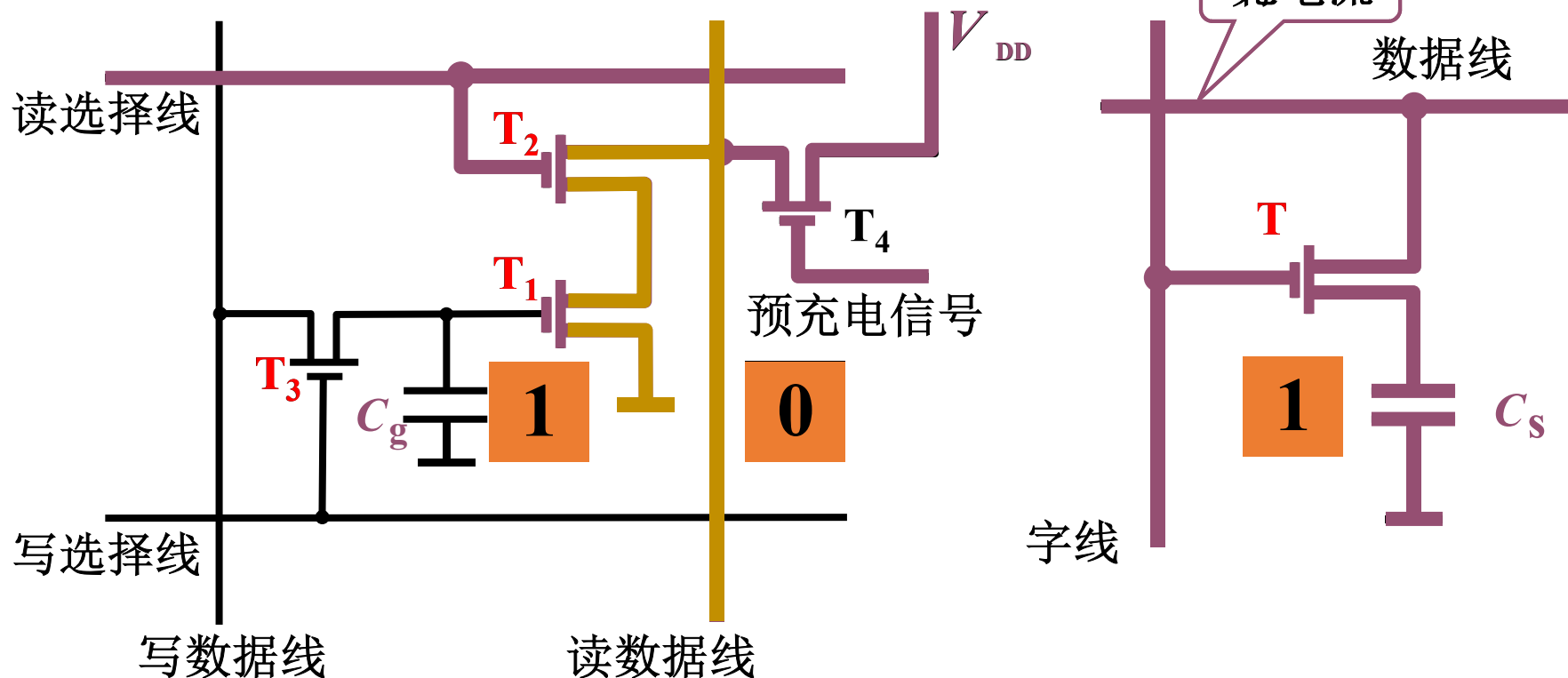

读出与原存信息相反  
写入与输入信息相同

2024/5/8


读出时数据线有电流 为 “1”  
写入时  $C_s$  充电为 “1” 放电为 “0”

25


## (2) 动态 RAM 芯片举例

# 4.2


### 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103)

 


### ③ 单管动态 RAM 4116 (16K × 1位) 外特性 4.2

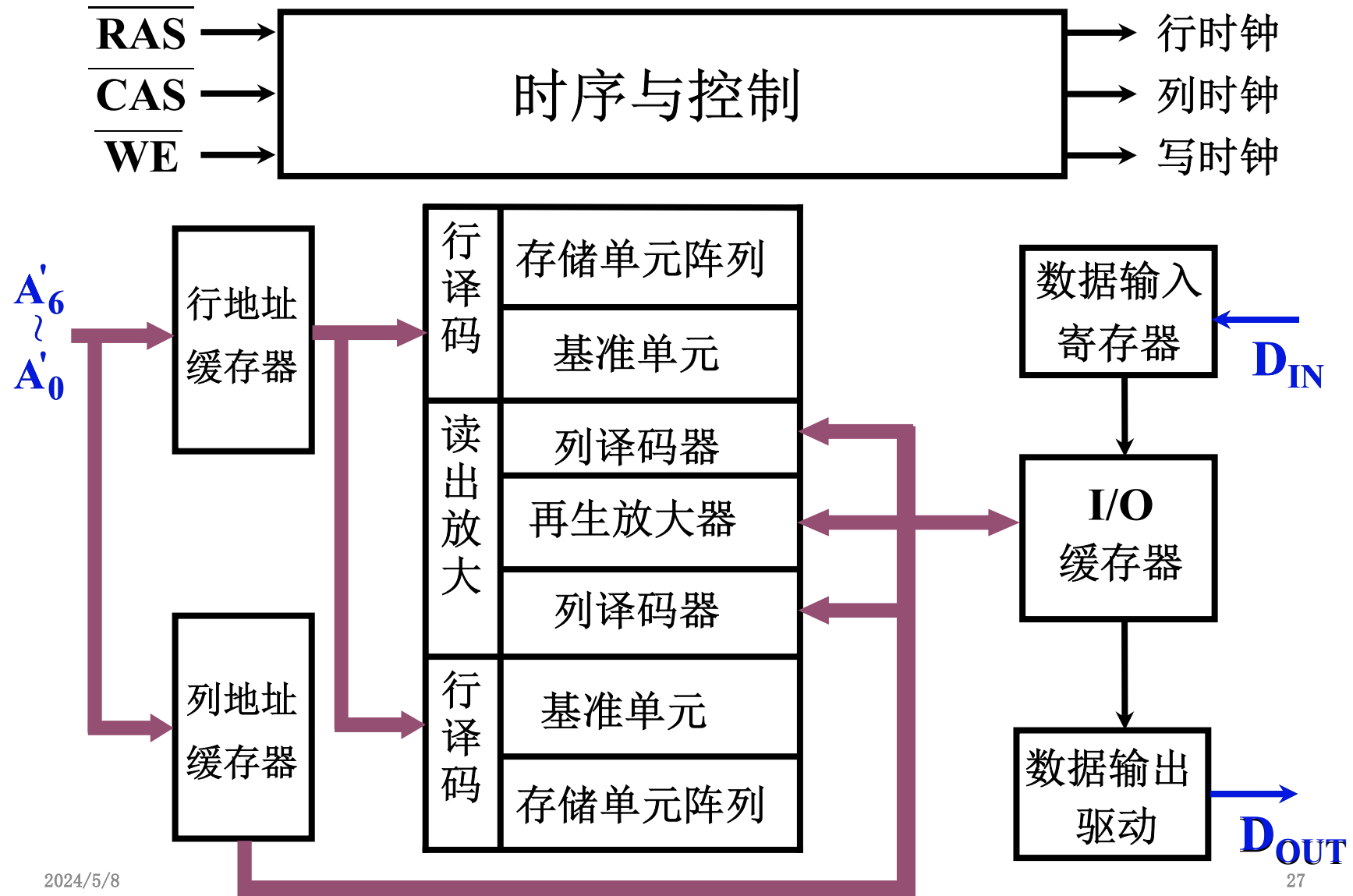

## ④ 4116 (16K × 1位) 芯片 读 原理

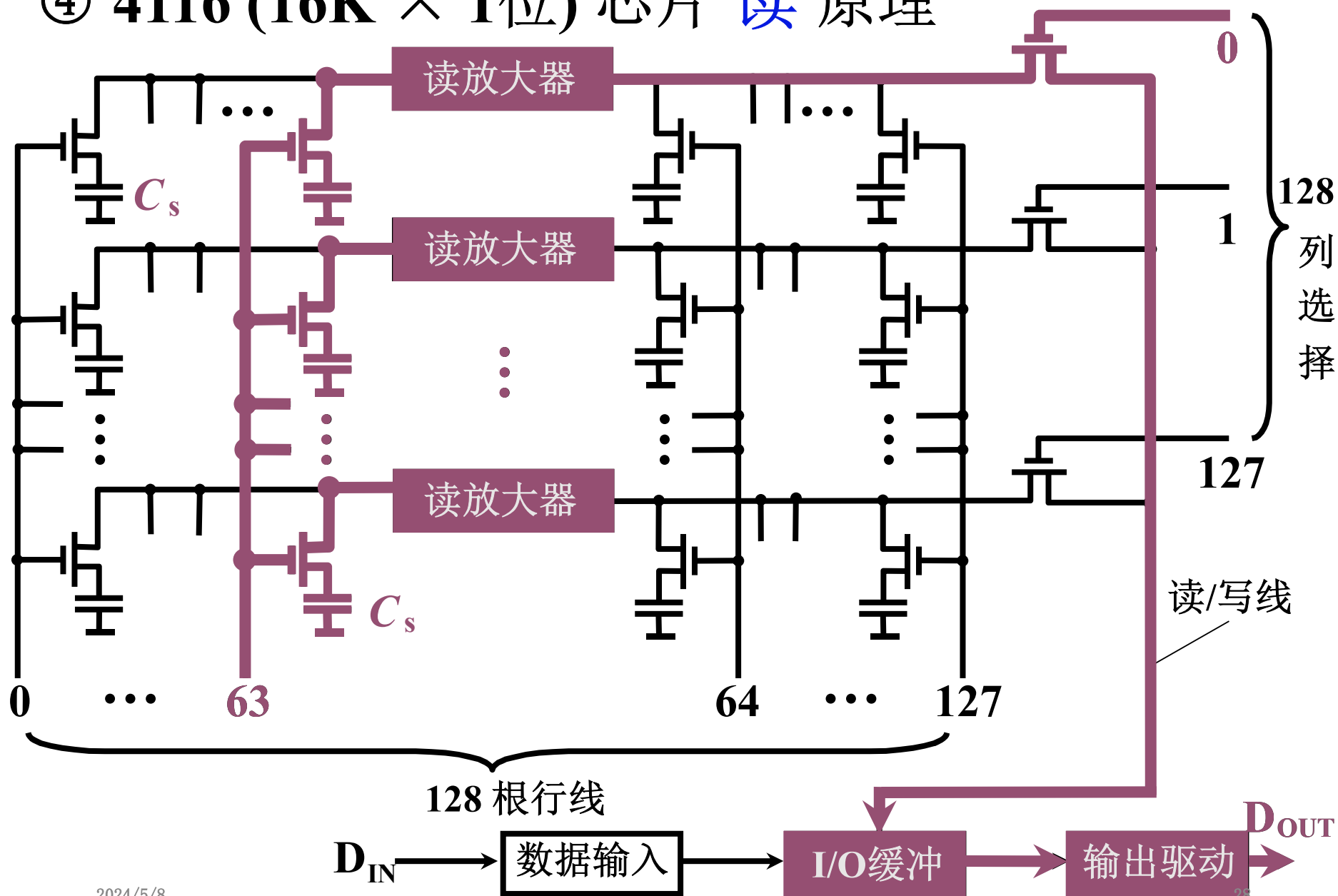

## ⑤ 4116 (16K×1位) 芯片 写 原理 4.2

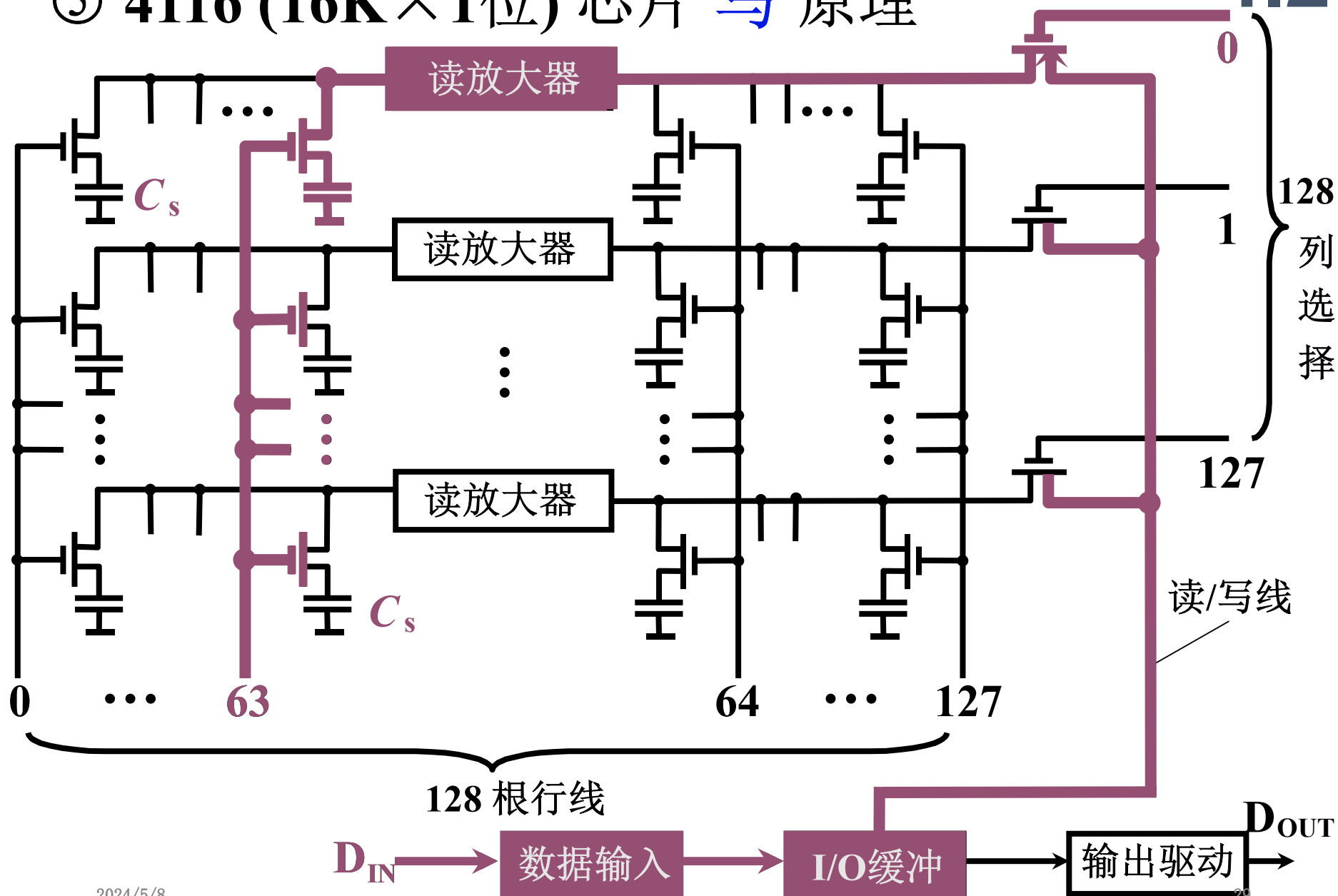

### (3) 动态 RAM 时序

#### 行、列地址分开传送

##### 读时序

行地址  $\overline{\text{RAS}}$  有效

写允许  $\overline{\text{WE}}$  有效(高)

列地址  $\overline{\text{CAS}}$  有效

数据  $\text{D}_{\text{OUT}}$  有效

##### 写时序

行地址  $\overline{\text{RAS}}$  有效

写允许  $\overline{\text{WE}}$  有效(低)

数据  $\text{D}_{\text{IN}}$  有效

列地址  $\overline{\text{CAS}}$  有效


## (4) 动态 RAM 刷新

- 刷新：定期补充电荷以避免电荷泄露引起的信息丢失
  - 电容存在泄露电流
- 刷新周期：存储器两次完整刷新之间的时间间隔
  - 信息存储到泄漏之间必须完成刷新，称为**最大刷新周期**
- 按行刷新
  - 存储体采用双译码结构，刷新地址计数器给出刷新行地址
- 刷新方式
  - CPU与刷新控制器对DRAM的争用问题
  - 集中式、分散式、异步式

## (4) 动态 RAM 刷新
 
### 刷新与行地址有关

① 集中刷新（存取周期为 $0.5\ \mu\text{s}$ ）以 $128 \times 128$  矩阵为例



“死区” 为  $0.5\ \mu\text{s} \times 128 = 64\ \mu\text{s}$


“死时间率” 为  $128/4\ 000 \times 100\% = 3.2\%$



## ② 分散刷新（存取周期为 $1\mu\text{s}$ ）

# 4.2

以  $128 \times 128$  矩阵为例

 

$$t_C = t_M + t_R$$

无“死区”


↓      ↓  
读写   刷新

(存取周期为  $0.5\mu\text{s} + 0.5\mu\text{s}$ )

### ③ 分散刷新与集中刷新相结合（异步刷新）

对于  $128 \times 128$  的存储芯片（存取周期为  $0.5 \mu\text{s}$ ）

若每隔  $15.6 \mu\text{s}$  刷新一次行

 

每行每隔  $2 \text{ ms}$  刷新一次      “死区” 为  $0.5 \mu\text{s}$

将刷新安排在指令译码阶段，不会出现“死区”

### 3. 动态 RAM 和静态 RAM 的比较

	<div>主存</div> DRAM	SRAM <div>缓存</div>
存储原理	电容	触发器
集成度	高	低
芯片引脚	少	多
功耗	小	大
价格	低	高
速度	慢	快
刷新	有	无


## 四、只读存储器（ROM）

### 1. 掩模 ROM (MROM)

行列选择线交叉处有 MOS 管为 “1”

行列选择线交叉处无 MOS 管为 “0”

### 2. PROM (一次性编程)

 


熔丝断 为 “0”

熔丝未断 为 “1”

### 3. EPROM (多次性编程)

#### (1) N型沟道浮动栅 MOS 电路

 

G 栅极

S 源

D 漏

紫外线全部擦洗

D 端加正电压

形成浮动栅

S 与 D 不导通为 “0”


D 端不加正电压

不形成浮动栅

S 与 D 导通为 “1”

## (2) 2716 EPROM 的逻辑图和引脚

## 4.2

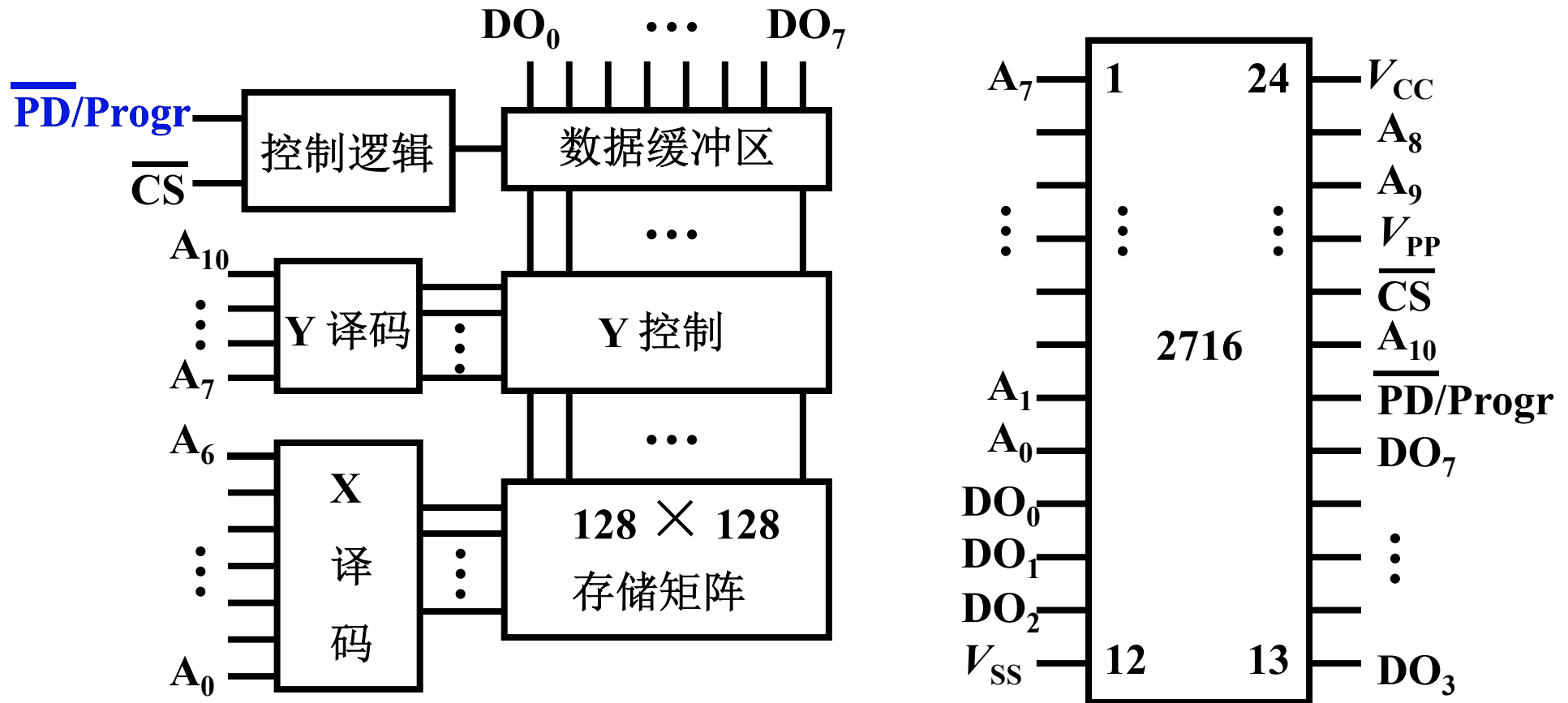

$\overline{\text{PD/Progr}}$  功率下降 / 编程输入端    读出时为低电平

## 4. EEPROM (多次性编程)

电可擦写

局部擦写

全部擦写

## 5. Flash Memory (闪速型存储器)

**EPROM**                      价格便宜 集成度高

**EEPROM**                    电可擦写重写

比 **EEPROM**快 具备 **RAM** 功能


## 五、存储器与 CPU 的连接

### 4.2

#### 1. 存储器容量的扩展
 
##### (1) 位扩展（增加存储字长）

用 **2片**  $1\text{K} \times 4\text{位}$  存储芯片组成  $1\text{K} \times 8\text{位}$  的存储器



10根地址线

8根数据线




## 4.2

### (2) 字扩展（增加存储字的数量）

11根地址线

用 2片  $1\text{K} \times 8$ 位 存储芯片组成  $2\text{K} \times 8$ 位的存储器

8根数据线

 


### (3) 字、位扩展

## 4.2

用 8 片  $1\text{K} \times 4$  位 存储芯片组成  $4\text{K} \times 8$  位的存储器

12根地址线

8根数据线

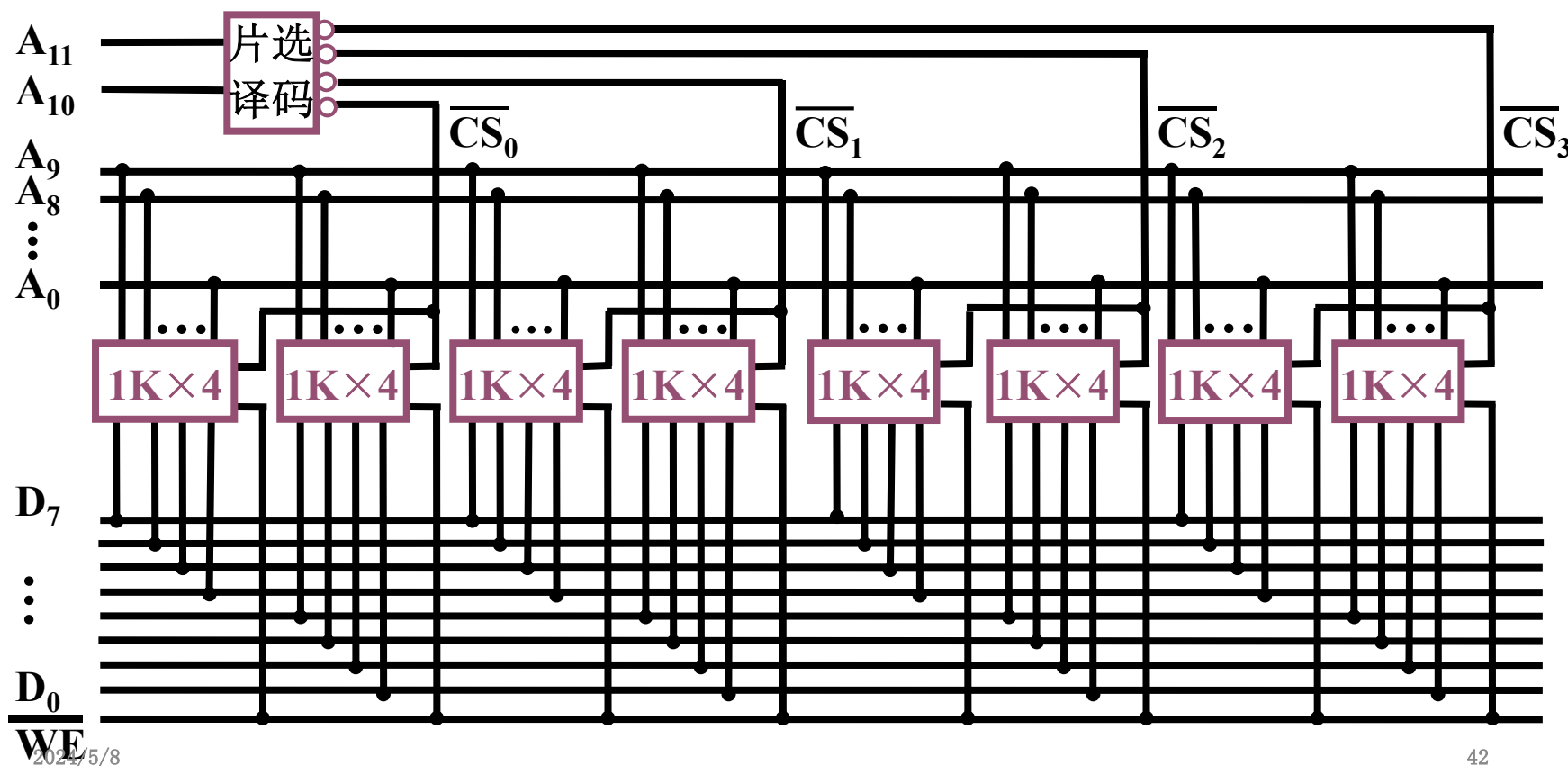


## 2. 存储器与 CPU 的连接

- (1) 地址线的连接
- (2) 数据线的连接
- (3) 读/写命令线的连接
- (4) 片选线的连接
- (5) 合理选择存储芯片
- (6) 其他      时序、负载

## 例4.1 解:


(1) 写出对应的二进制地址码

 

(2) 确定芯片的数量及类型

## 4.2

### (3) 分配地址线

 

$A_{10} \sim A_0$  接  $2K \times 8$ 位 ROM 的地址线

$A_9 \sim A_0$  接  $1K \times 4$ 位 RAM 的地址线

### (4) 确定片选信号

## 例 4.1 CPU 与存储器的连接图

4.2

